

# Introduction à VHDL

Tanguy Risset

à Partir du cours de l'ENST <http://comelec.enst.fr/hdl>



# Plan

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

- Rappel d'électronique
- Introduction à VHDL
  - ◆ Historique
  - ◆ Structure du langage
  - ◆ Types, expressions.
  - ◆ Exemples
- Codage en VHDL
  - ◆ Automate
  - ◆ Règles d'écriture
- Simulation VHDL

# Le transistor

## Rappel d'électronique

### ● Le transistor

- Portes élémentaires
- Conception de circuits combinatoires
- Logique séquentielle
- Composants séquentiels fréquents
- Conception de circuits séquentiels

## Le langage VHDL

### Exemples VHDL


### Conception de circuits en VHDL

### Simulation en VHDL

### Synthèse de VHDL

## ■ Composant électronique de base

## ■ Portes logiques ON/OFF

 

# Technologie CMOS



## Rappel d'électronique

### ● Le transistor

- Portes élémentaires
- Conception de circuits combinatoires
- Logique séquentielle
- Composants séquentiels fréquents
- Conception de circuits séquentiels

## Le langage VHDL


### Exemples VHDL

### Conception de circuits en VHDL

### Simulation en VHDL
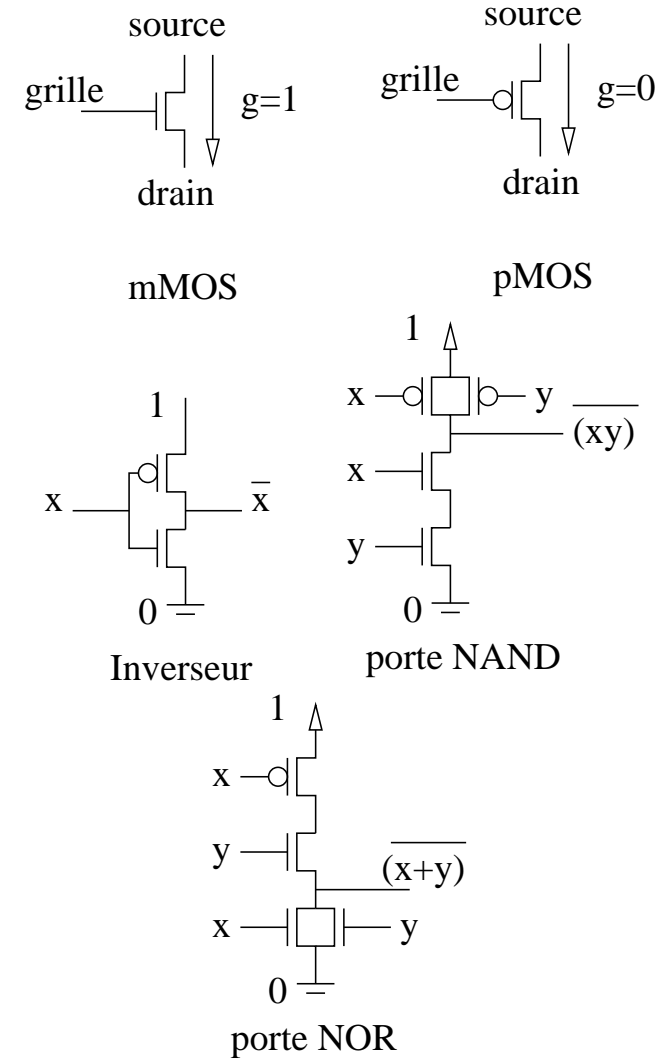
### Synthèse de VHDL

- Complementary Metal Oxide Semiconductor
- Niveaux logiques : 0 = 0V et 1 = 3V
- Deux types de portes
  - ◆ nMOS : conducteur si la grille=1
  - ◆ pMOS : conducteur si la grille=0
- Réalisation de quelques portes de base  
Inverseur, NAND, NOR



# Portes élémentaires



## Rappel d'électronique

- Le transistor
- **Portes élémentaires**
- Conception de circuits combinatoires
- Logique séquentielle
- Composants séquentiels fréquents
- Conception de circuits séquentiels


## Le langage VHDL

## Exemples VHDL

## Conception de circuits en VHDL

## Simulation en VHDL


## Synthèse de VHDL

 

Amplificateur:

$$F = x$$


$x$	$F$
0	0
1	1

 

Inverseur:


$$F = \bar{x}$$

$x$	$F$
0	1
1	0

 

ET:  $F = x y$

$x$	$y$	$F$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

NON ET:  
 $F = \overline{(x y)}$

$x$	$y$	$F$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

# Conception de circuits combinatoires

## Rappel d'électronique

- Le transistor
- Portes élémentaires
- Conception de circuits combinatoires
- Logique séquentielle
- Composants séquentiels fréquents
- Conception de circuits séquentiels

## Le langage VHDL

## Exemples VHDL

## Conception de circuits en VHDL

## Simulation en VHDL

## Synthèse de VHDL

## 1. Description du problème:

$y$  vaut 1 si  $a$  vaut 1 ou  $b$  et  $c$  valent 1.

$z$  vaut 1 si  $b$  ou  $c$  valent 1 (mais pas les deux) ou si  $a$ ,  $b$  et  $c$  valent 1.

## 2. Table de vérité →

## 3. Équations logiques

$$y = \bar{a}bc + a\bar{b}\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c + ab\bar{c} + abc$$

$$z = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}bc + ab\bar{c} + abc$$


## 4. Equations optimisées

$$y = a + bc$$

$$z = ab + \bar{b}c + b\bar{c}$$

## 5. Portes logiques →

entrées			sorties	
a	b	c	y	z
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

 

# Composants combinatoires fréquents



## Rappel d'électronique

- Le transistor
- Portes élémentaires
- Conception de circuits combinatoires
- Logique séquentielle
- Composants séquentiels fréquents
- Conception de circuits séquentiels

## Le langage VHDL

## Exemples VHDL

## Conception de circuits en VHDL

## Simulation en VHDL

## Synthèse de VHDL

- Multiplexeur à  $n$  entrées
- Décodeur  $\log(n) \rightarrow n$
- Additionneur  $n$  bits
- Comparateur  $n$  bits
- ALU  $n$  bits
- etc.

# Logique séquentielle

## Rappel d'électronique

- Le transistor
- Portes élémentaires
- Conception de circuits combinatoires
- Logique séquentielle
- Composants séquentiels fréquents
- Conception de circuits séquentiels

## Le langage VHDL


## Exemples VHDL

## Conception de circuits en VHDL

## Simulation en VHDL
 
## Synthèse de VHDL


- Bascule RS: lorsque R et S passe à 0, Q et  $\bar{Q}$  conservent leur valeur antérieure.



Bascule RS

S	R	Q	$\bar{Q}$
0	1	0	1
1	1	interdit	interdit
1	0	1	0
0	0	$Q_{n-1}$	$\bar{Q}_{n-1}$

 - Bascule D: permet d'échantillonner la valeur de la donnée lorsque l'horloge passe à 1 (front montant de l'horloge) et de conserver cette valeur lorsque l'horloge passe à 0.





# Composants séquentiels fréquents

## Rappel d'électronique

- Le transistor
- Portes élémentaires
- Conception de circuits combinatoires
- Logique séquentielle
- Composants séquentiels fréquents
- Conception de circuits séquentiels

## Le langage VHDL

## Exemples VHDL

## Conception de circuits en VHDL

## Simulation en VHDL

## Synthèse de VHDL

- Registre  $n$  bits (avec *reset* et éventuellement *load/ClockEnable*)
- Registre à décalage  $n$  bits
- Compteur  $n$  bits
- Machine à états

# Conception de circuits séquentiels



## Rappel d'électronique

- Le transistor
- Portes élémentaires
- Conception de circuits combinatoires
- Logique séquentielle
- Composants séquentiels fréquents
- Conception de circuits séquentiels

## Le langage VHDL

## Exemples VHDL

## Conception de circuits en VHDL

## Simulation en VHDL

## Synthèse de VHDL

- Extrêmement complexe en général.
- De nombreux modèles de calculs:
  - ◆ Séquentiel
    - Machine à états
    - Contrôleur + chemin de données
  - ◆ Parallélisme de tâches
    - Processus communicants
  - ◆ Parallélisme de données
  - ◆ Calcul sur des flots de données
  - ◆ Circuits multi-horloge
  - ◆ Paradigme synchrone
  - ◆ Circuits assynchrone
- Notion sous-jacente très utilisée: automate à états finit

# Qu'est ce que VHDL?

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

● Intro

● historique

● Syntaxe

● langage

● librairies

● entité

● Architecture

● Signal et Variable

● Types

● Operateurs

● Process

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

- VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) Hardware Description Language.
- Langage pour décrire la structure *et* le comportement de systèmes électroniques, en particulier des circuits digitaux (ASIC, FPGA, ...).
- Standard IEEE.
- Indépendant de la technologie cible.
- Indépendant de la méthodologie de conception.
- Indépendant des outils de conception.
- Langage très général → très complexe (→ dépendent de tout!)
- **VHDL n'est pas un langage de programmation**  
c'est un langage de description (specification) de système.

# Historique

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

● Intro

● historique

● Syntaxe

● langage

● librairies

● entité

● Architecture

● Signal et Variable

● Types

● Operateurs

● Process

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

- 1980: le département de défense américain lance un appel d'offre pour un langage qui permettrait de décrire tous les systèmes électroniques utilisés. Motivation affichée: réutilisabilité et réduction des coûts de conception.
- 1983 trois compagnies (Intermetics, IBM, Texas Instruments) commencent le développement.
- 1985: première version officielle de VHDL (version 7.2).
- 1986: VHDL est donné à IEEE pour en faire un standard.
- 1987: Standard IEEE 1076-1987.
- 1993: Standard IEEE 1076-1993.
- 1999: Standard IEEE 1076.6-1999

# Convention lexicale

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

- Intro
- historique
- Syntaxe
- langage
- librairies
- entité
- Architecture
- Signal et Variable
- Types
- Operateurs
- Process

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

- Comme en C, un code vhdl est composé d'une suite d'éléments :
  - ◆ commentaires
  - ◆ délimiteurs
  - ◆ identificateurs,
  - ◆ expressions (terminées par un point-virgule),
  - ◆ mots-clefs
  - ◆ littéraux(constantes), par exemple:
    - 67 est un entier
    - '0' est un bit
    - "001", O"562", X"FF1" sont vecteurs de bits
    - "chaine" est une chaine de caractères
- VHDL est insensible à la casse. On écrit souvent les mots réservé du langage en majuscule, le reste en minuscule.
- Les commentaires commencent par deux tirets (– –)

# Structure du langage

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

- Intro
- historique
- Syntaxe
- langage
- librairies
- entité
- Architecture
- Signal et Variable
- Types
- Operateurs
- Process

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

- Il existe "5 unités de compilation" permettant de décrire des composants.
  - ◆ **L'entité**: description de l'interface du composant: le nom et ses ports d'entrée/sortie
  - ◆ **L'architecture** décrit l'intérieur du composant. Il peut y avoir plusieurs architectures pour le même composant (ex: une pour la simulation efficace, une pour la synthèse). L'architecture contient les processus.
  - ◆ **La déclaration de paquetage**. Un paquetage est une collection d'objets réutilisables (constantes, types, composants, procédures)
  - ◆ **Le corps de paquetage**
  - ◆ **La configuration** indiquant quelle architecture utiliser pour chaque entité

# Bibliothèques

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

- Intro
- historique
- Syntaxe
- langage
- **librairies**
- entité
- Architecture
- Signal et Variable
- Types
- Operateurs
- Process

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

- Les bibliothèques sont déclarée avec le mot clé `library`, elle dépendent des outils utilisés.
- Elle contiennent des *paquetages* que l'on déclare vouloir utiliser avec le mot clé `use`:  

```
use BIBLIOTHEQUE.PAQUETAGE.all;
```
- La bibliothèque par défaut est `WORK`. `WORK` est aussi le nom symbolique de la bibliothèque dans laquelle sont stockés les résultats.
- La bibliothèque `STD` est une bibliothèque standard fournie avec le langage , elle contient des définitions des types et des fonctions de base (integer, bit,...).
- Par défaut, les outils considère que l'on utilise les bibliothèques `STD` et `WORK`, il y a donc implicitement:

```
library STD;  
library WORK;
```

- En général, on utilise la librairie suivante `IEEE` qui définit le

```
type std_logic:  
library ieee;
```

# L'entité

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

- Intro
- historique
- Syntaxe
- langage
- librairies
- entité
- Architecture
- Signal et Variable
- Types
- Operateurs
- Process


Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

 - L'entité est la description de l'interface du circuit . Elle correspond au symbole dans les représentations schématiques.



```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY FA IS  
    port(A, B, Cin: in  STD_LOGIC;  
          S, COut: out STD_LOGIC);  
END ENTITY FA;
```



# L'architecture

- L'architecture est la description interne du circuit.
- Elle est toujours associée à une entité, une entité peut avoir plusieurs architectures:

```
architecture arch1 of fa is
  signal resultat :
    STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
begin

  resultat <= ('0' & a) +
    ('0' & b) + ('0' & cin);
  s <= resultat(0);
  cout <= resultat(1);

end arch1;
```

```
architecture arch2 of fa is
begin

  s <= a xor b xor cin;
  cout <= (a and b) or
    ((a xor b) and cin);

end arch2;
```

(& est l'opérateur de concaténation de vecteurs de bit)

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

- Intro
- historique
- Syntaxe
- langage
- librairies
- entité
- Architecture
- Signal et Variable
- Types
- Operateurs
- Process

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

# Corps de l'architecture

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

- Intro
- historique
- Syntaxe
- langage
- librairies
- entité
- Architecture
- Signal et Variable
- Types
- Operateurs
- Process

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

- Dans le corps de l'architecture se trouvent les 3 types d'instructions concurrentes de VHDL
- Elles peuvent être écrites dans n'importe quel ordre :
  - ◆ Des processus avec le mot clé `process`
  - ◆ Des instructions concurrentes d'affectation de signaux (`<=`).
  - ◆ Des instantiation de composant avec le mot clé `port map`

```
begin
-- process:
p1 : process(SI, Cin)
  begin
S <= SI xor Cin;
  end process;

-- Aff. Signal
SI <= A xor B;

-- Instantiation
inst_MAJ : MAJ port map (
  X => A,
  Y => B,
  Z => Cin,
  M => Cout);
end arch3;
```

# Signal et Variable

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

- Intro
- historique
- Syntaxe
- langage
- librairies
- entité
- Architecture
- Signal et Variable
- Types
- Operateurs
- Process

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

- Dans un process, on peut trouver des affectations de signaux ou de variables.
- Contrairement aux variables, l'affectation du signal n'a pas un effet immédiat.
- Ainsi, dans un process, après cinq instructions  $A \leq A+1;$ , le signal  $A$  n'est pas augmenté de 5 mais seulement de 1.
- Il faut lire  $A.\text{futur} \leq A.\text{présent} + 1;$  de sorte que  $A.\text{présent}$  n'est jamais modifié.

# Types

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

- Intro
- historique
- Syntaxe
- langage
- librairies
- entité
- Architecture
- Signal et Variable
- Types
- Operateurs
- Process

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

- Il existe des types:
  - ◆ scalaire (entier, réel, physique, énuméré),
  - ◆ composite (tableaux, enregistrement),
  - ◆ fichier et pointeur.
- Les types possèdent des *attribut de type*, ils sont représentés de cette façon  $\langle \text{OBJET} \rangle' \langle \text{ATTRIBUT} \rangle$
- Par exemple:
  - ◆ `type COULEUR is (BLEU, ROUGE, VERT);`
  - ◆ `COULEUR'left` renvoie BLEU
  - ◆ `COULEUR'right` renvoie VERT
  - ◆ `COULEUR'pos(BLEU)` renvoie 0
- Autre exemple:
  - ◆ `type MOT is STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);`
  - ◆ `MOT'LEFT` renvoie 7;
  - ◆ `MOT'LENGTH` renvoie 8; `MOT'RIGHT` renvoie 0;

# Type entier

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

- Intro
- historique
- Syntaxe
- langage
- librairies
- entité
- Architecture
- Signal et Variable
- Types
- Operateurs
- Process

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

## ■ Types entier:

- ◆ Le type entier integer prédéfini dans le paquetage standard STD permet de définir des nombres signés sur 32 bits entre  $-2^{31}$  et  $2^{31}$ .
- ◆ En général, on spécifie la *range* d'un entier pour qu'il soit stocké sur un nombre de bit adéquat:

```
signal my_natural is integer range 0 to 256
```

# Operateurs



Rappel d'électronique

Le langage VHDL

- Intro
- historique
- Syntaxe
- langage
- librairies
- entité
- Architecture
- Signal et Variable
- Types
- **Operateurs**
- Process

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

Logiques	and, or, nand, nor, xor, not	
Relationnels	=, /=, <, <=, >, <=	
Arithmétique	*, /, mod, rem	(A rem B) a le signe de A (A mod B) a le signe de B
Divers	** , abs , &	** : exponentiation abs : valeur ab- solue & : concaté- nation

# Process

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

- Intro
- historique
- Syntaxe
- langage
- librairies
- entité
- Architecture
- Signal et Variable
- Types
- Operateurs
- Process

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

- Les différents `process` d'un programme vhdl s'exécutent en parallèle les uns des autres.
- Un processus peut avoir des variables locales. Le fonctionnement du processus est régi par les règles suivantes :
  - ◆ Un processus est une boucle infinie , lorsqu'il arrive à la fin du code, il reprend automatiquement au début
  - ◆ Un processus doit être sensible des points d'arrêt, il existe 2 types de points d'arrêts :
    - Le processus est associé à une "liste de sensibilité" qui réveille le processus lors d'un changement d'un des signaux.
    - Le processus a des instructions d'arrêt `wait` dans sa description interne.
- Les variables sont internes au processus et sont affectées immédiatement, contrairement aux signaux qui eux ne sont pas affectés directement mais en fin de processus
- Un processus est *séquentiel* dans le sens où les instructions sont évaluées l'une après l'autre dans l'ordre d'écriture.

# Exemple: AND3

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

● AND3

● Full Adder

● Adder4

● Registre

● Double Reg

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

```
entity AND_3 is
  port (
    e1 : in bit;
    e2 : in bit;
    e3 : in bit;
    s  : out bit
  );
end entity

architecture ARCH of AND_3 is

begin -- ARCH

    s <= e1 and e2 and e3;

end ARCH
```



# Exemple: Full Adder

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

● AND3

● Full Adder

● Adder4

● Registre

● Double Reg

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all

entity full_add1 is
  port (
    a, b, cin : in std_logic;
    s, cout    : out std_logic;
  );
end entity;

architecture ARCH of full_add1 is
  signal resultat : unsigned (1 downto 0);
begin

  result <= ('0' & a) + ('0' & b) + ('0' & c);
  s      <= resultat(0);
  cout   <= resultat(1);
```

# Exemple: Additionneur 4 bits



Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

- AND3
- Full Adder
- Adder4
- Registre
- Double Reg

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

```
[..bibliothèques ..]
entity adder4 is
    port (
        a, b : in unsigned(3 downto 0);
        s     : out unsigned(3 downto 0);
        cout  : out std_logic
    );
end entity;

architecture ARCH of adder4 is
    signal c : unsigned (2 downto 0);
    Component full_add1 is
        port (
            a, b, cin : in std_logic;
            s, cout   : out std_logic;
        );
    end entity;
end entity;
```

# Exemple: Additionneur 4 bits

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

- AND3
- Full Adder
- Adder4
- Registre
- Double Reg

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL


```
[... suite et fin ...]
architecture ARCH of adder4 is
    signal c : unsigned (2 downto 0);
    Component full_add1 is
        port (
            a, b, cin : in std_logic;
            s, cout   : out std_logic;
        );
    end entity;

begin
    inst_FA_1 : full_add1 port map(a(0),b(0),'0',s(0),c(0));
    inst_FA_2 : full_add1 port map(a(1),b(1),c(0),s(1),c(1));
    inst_FA_3 : full_add1 port map(a(2),b(2),c(1),s(2),c(2));
    inst_FA_2 : full_add1 port map(a(3),b(3),c(2),s(3),c(3));
end ARCH;
```
 
# Exemple: un registre

- Un registre avec clock enable.
- Le processus est réveillé lors d'une transition sur Ck
- Les `IF` internes permettent d'exprimer la condition: front montant de l'horloge avec `CE` à 1.

```
PROCESS (ck)
BEGIN
  IF (ck = '1' AND ck'EVENT)
  THEN
    IF CE='1' THEN Out <= In;
    END IF;
  END IF;
END PROCESS;
```



# Exemple: double registre (declaration)

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

- AND3
- Full Adder
- Adder4
- Registre
- Double Reg

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL


Synthèse de VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

ENTITY DOUBLE_REG IS
    port(CIn, Ck, CE: IN STD_LOGIC;
         COut: out STD_LOGIC);
END ENTITY DOUBLE_REG;

ARCHITECTURE behavioural OF DOUBLE_REG IS
    -- Declaration de signaux du composant

 BEGIN
    PROCESS(ck)
        Variable CTemp: STD_LOGIC;
        -- Declaration de signaux
        -- ou variables du process
    BEGIN
        IF (ck = '1' AND ck'EVENT)
        THEN
            IF CE='1' THEN
                COut <= CTemp;
                CTemp := CIn;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
END behavioural;
```



# Exemple: double registre (instanciation)

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

- AND3
- Full Adder
- Adder4
- Registre
- Double Reg

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;


ENTITY QUATRE_REG IS
    port(Cin1, Ck, CE: IN STD_LOGIC;
         COut1: out STD_LOGIC);
END ENTITY QUATRE_REG;

ARCHITECTURE behavioural OF QUATRE_REG IS
    Signal CTemp: STD_LOGIC;
    COMPONENT DOUBLE_REG IS
        port(CIn, Ck, CE: IN STD_LOGIC;
             COut: out STD_LOGIC);
    END COMPONENT;

    Begin
    I0: DOUBLE_REG port map (Cin => Cin1,
                            Ck  => Ck,
                            CE  => CE,
                            COut => CTemp);

    I1: DOUBLE_REG port map (Cin => CTemp,
                            Ck  => Ck,
                            CE  => CE,
                            COut => COut1);

END behavioural;
```

 

# Conception en VHDL



Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

● conception


● methodologie

● Automate

● Synthèse de VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

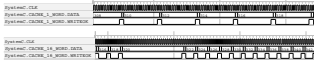- Le mécanisme du temps symbolique rend extrêmement délicat le débogage de VHDL
- 95% du temps de développement se fait en simulation.
- On utilise les *waveforms* qui ne permettent pas de voir les transitions de granularité  $\Delta$ .  

- VHDL permet énormément de constructions difficiles à comprendre (circuits asynchrones, simulation, synthèse, etc...).
- Aujourd'hui il existe des langages plus rapides pour la simulation (SystemC, etc.), VHDL est donc essentiellement utilisé pour la synthèse et la simulation bas niveau.
- $\Rightarrow$  **Se contraindre fortement lors de l'écriture de programmes VHDL**

# Contraintes pour l'écriture de VHDL

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

● conception

● **methodologie**

● Automate

● Synthèse de VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

- Penser *composant* (objet) plutôt que fonctionnalité (procédure).
- Distinguer les éléments de mémorisation (mémoire, bancs de registre) et les composants standards (opérations arithmétiques, filtres numériques) pour prévoir l'utilisation de bibliothèques.
- Décomposer les composants sous forme d'automate à états finis
- On peut alors soit coder directement l'automate en VHDL soit décomposer à nouveau cet automate en un contrôleur et un chemin de donnée
- Pour les traitements hautement pipelinés (*stream processing*), on utilisera plutôt une description des différents étages de pipeline interconnectés.



# Notion d'automate

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

● conception

● méthodologie


● Automate

● Synthèse de VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

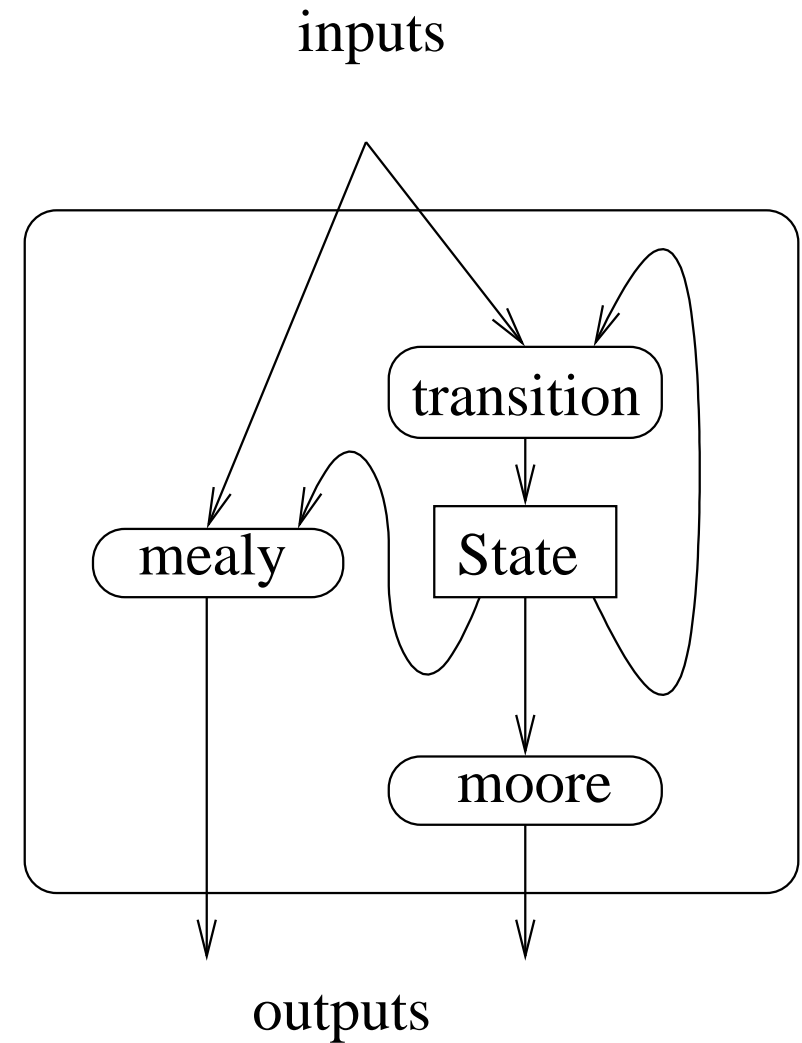- Un automate est systématiquement décomposé en:
- Un état (ensemble de registre)
- Trois fonctions:
  - ◆ Transition: sensible aux entrée et à l'état, met à jour l'état.
  - ◆ Moore: sensible à l'état, met à jour des sorties
  - ◆ Mealy: sensible aux entrée et à l'état, met à jour des sorties



# Codage d'un automate en VHDL (exemple)



Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

● conception

● méthodologie

● Automate

● Synthèse de VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

- N'utiliser que des signaux (pas de variables). Que des types simples (STD\_LOGIC\_\*), de préférence non résolu.
- Décomposer le matériel en l'état (tous les éléments mémorisés entre deux cycle d'horloge) et les autres signaux.
- Écrire un processus sensible à l'horloge qui met à jour les registres d'état
- C'est la fonction de transition de l'automate.

```
// Gestion du registre d'état avec reset synchrone
PROCESS(clk)
BEGIN
IF rising_edge(clk) THEN
    IF reset = '1' THEN
        state    <= INIT;
    ELSE state    <= state_next;
    END IF;
END PROCESS;

//Fonction de transition
PROCESS (state, input1, input2)
BEGIN
CASE state IS
    WHEN IDLE =>
        IF i1 = '1'
            state_next <= WRITE;
        ELSE
            state_next <= IDLE;
        END IF;

    WHEN READ =>
        state_next <= IDLE;

    WHEN OTHER =>
        state_next <= IDLE;
END CASE;
```

# Codage d'un automate en VHDL (suite)



Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

● conception

● méthodologie

● Automate

● Synthèse de VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

- Pour la fonction de **Moore** de l'automate (c'est similaire pour la fonction de Mealy): Écrire un processus sensible à l'état qui calcule les sorties.
- La manière la plus propre:
  - Décrire le data-path comme des affectations entre signaux en dehors des processus (inférence systématique du matériel pour le calcul sur les données)
  - Décrire l'affectation des sorties comme une simple affectation entre signaux.

```
[...]  
//Equation concurrente (data-flow)  
S1 <= a + b * C;  
S2 <= a - b;  
  
// Fonction de Moore  
PROCESS (STATE)  
BEGIN  
CASE state IS  
    WHEN IDLE =>  
        out1 <= S1;  
        out2 <= S2;  
  
    WHEN READ =>  
        out1 <= S1;  
        out2 <= S1;  
  
    WHEN OTHER =>  
        out1 <= S2;  
        out2 <= S2;  
  
END CASE;  
END;
```

# Synthèse de VHDL

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

- conception
- méthodologie
- Automate
- Synthèse de VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

- La plaie: l'inférence accidentelle de registres.
- dès qu'un signal n'est pas affecté dans tous les chemins de contrôle.

```
PROCESS(S1,state)
BEGIN
    IF state = 'INIT' THEN
        Out1 <= S1;
    END IF;
END;
```

```
PROCESS(S1,state)
BEGIN
    IF state = 'INIT' THEN
        Out1 <= S1;
    ELSE
        Out1 <= '0';
    END IF;
END;
```

⇒ Compter les registres

- Boucle à contrôle constant acceptée (déroulées à la compilation).
- Clause `wait` acceptée uniquement pour l'horloge.
- En principe, il existe un standard IEEE pour le VHDL synthétisable. En pratique, chaque outil synthétise des sous-ensembles légèrement différents.
- Principaux outils de synthèse pour les Asics: Mentor Graphics, Synopsys, Cadence.

# niveaux description VHDL



Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

● niveaux description VHDL

● Principe de la simulation événementielle

● Le temps symbolique  $\Delta$

● Signal et variable

● Le temps physique

● Principe du moteur de simulation

Synthèse de VHDL

- Description structurelle.
  - ◆ Proche des schématiques traditionnelles des concepteurs
  - ◆ Blocs inter-connectés.
- Description comportementale.
  - ◆ Proche de la programmation traditionnelle
  - ◆ exécution séquentielle d'instructions
- Cette classification ne correspond pas exactement à notre décomposition intuitive: description algorithmique/description architecturale

# VHDL de niveau transfert de registre



Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

● niveaux description VHDL

● Principe de la simulation événementielle

● Le temps symbolique  $\Delta$

● Signal et variable

● Le temps physique

● Principe du moteur de simulation

Synthèse de VHDL

- Une description de niveau transfert de registre est une description de la structure du circuit, mais qui abstrait les opérateurs.
  - On peut parler de “registre” (sans dire exactement quel type), d’additionneur, etc.
  - N’est pas forcément du VHDL structurel.
  - Ce sous ensemble de VHDL doit pouvoir être synthétisé par les outils commerciaux (Synopsys, Cadence, etc.) selon une *sémantique définie par le standard*.
- C’est une plate forme solide pour la synthèse haut niveau.

# Principe de la simulation événementielle

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

● niveaux description VHDL

● Principe de la simulation événementielle

● Le temps symbolique  $\Delta$

● Signal et variable

● Le temps physique

● Principe du moteur de simulation

Synthèse de VHDL

- Le système est représenté comme un ensemble de **processus** (*process*) qui s'exécutent en parallèle
- On veut simuler des processus parallèles sur une machine séquentielle.
- Nouvel objet pour communiquer entre programmes séquentiels: le signal
- Moteur de simulation:
  - ◆ Le simulateur exécute tous les processus dans un ordre quelconque.
  - ◆ Lorsqu'un signal partagé par plusieurs processus est modifié, on enregistre sa nouvelle valeur, le signal conservant temporairement sa valeur.
  - ◆ Lorsque tous les processus ont été exécutés, on modifie les valeurs des signaux partagés
  - ◆ on incrémente le temps symbolique ( $+1\Delta$ ) et on recommence jusqu'à convergence

# Le temps symbolique $\Delta$

- Le temps symbolique permet d'ordonner des événements simultanés à partir de leurs dépendances.
- Une affectation à un signal:  $Sig_1 \leq Sig_2$  est instantanée mais la valeur de  $Sig_1$  est modifiée après  $1 \Delta$
- Un "événement" possède donc une date complète composée d'une date physique (ex: 1h 04m 17s) et d'une date symbolique (ex:  $4\Delta$ )

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

● niveaux description VHDL

● Principe de la simulation événementielle

● Le temps symbolique  $\Delta$

● Signal et variable

● Le temps physique

● Principe du moteur de simulation

Synthèse de VHDL



# Signal et variable



Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

● niveaux description VHDL

● Principe de la simulation événementielle

● Le temps symbolique  $\Delta$

● Signal et variable

● Le temps physique

● Principe du moteur de simulation

Synthèse de VHDL

- Du fait de sa sémantique spécifique, le signal se comporte très différemment d'une variable
- On peut en avoir une vision intuitive comme représentant la "valeur d'un fil physique au cours du temps"
- Pour qu'un signal conserve une valeur d'un cycle à un autre il faut mettre en place explicitement un mécanisme de mémorisation qui sera interprété comme un registre.
- Pour faciliter la simulation on peut aussi introduire des variables dans les processus.
- Les variables sont locales aux processus, leur affectation est instantanée, elles conservent leur valeur au cours du temps comme dans un langage de programmation

$$\begin{aligned} Sig_1 &\leq Sig_2; \\ Sig_3 &\leq 3; \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} Var_1 &:= Var_2; \\ Var_3 &:= 3; \end{aligned}$$

# Le temps physique

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

● niveaux description VHDL

● Principe de la simulation événementielle

● Le temps symbolique  $\Delta$

● Signal et variable

● Le temps physique

● Principe du moteur de simulation

Synthèse de VHDL

- Le temps physique permet de simuler l'écoulement du temps réel
- Il ne peut avancer qu'avec les instruction `wait` et `after` (points de synchronisation, point d'arrêt):

```
wait 10 ns
```

```
Sig1 <= 25 after 100 s
```

```
wait until rising_edge(Clk)
```

- Entre deux points de synchronisation, le temps physique n'avance pas (l'affectation des signaux est différée).
- Le processus est (implicitement) une boucle infinie avec au moins un point d'arrêt.

```
process ...
```

```
...
```

```
begin
```

```
S <= A+B;
```

```
wait on A;
```

```
R:=S;
```

```
A<= R;
```

```
B<= A;
```

```
wait until rising_edge(Clk)
```

```
if (R > 1023) then
```

```
    Counter <= 127
```

```
else
```

```
    COUNTER <=Counter-1;
```

```
end if;
```

```
wait until rising_edge(Clk)
```

```
ISO <=COUNTER * 7
```

```
end process;
```

# Principe du moteur de simulation

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

● niveaux description VHDL

● Principe de la simulation événementielle

● Le temps symbolique  $\Delta$

● Signal et variable

● Le temps physique

● Principe du moteur de simulation

Synthèse de VHDL

- Chaque processus possède une liste de sensibilité qui indique si il doit être "réveillé" ou pas.

Changement d'une valeur d'un signal utilisé

Changement du temps physique

- Le moteur effectue de manière répétitive les tâches suivantes:

1. Choisit la date courante
2. Positionne les signaux à leurs nouvelles valeurs
3. Pour chaque processus

teste la condition de reprise du point d'arrêt

Si elle est vérifiée, le processus est réveillé et exécuté jusqu'au prochain point d'arrêt

# Compilation de Vhdl

Rappel d'électronique

Le langage VHDL

Exemples VHDL

Conception de circuits en VHDL

Simulation en VHDL

Synthèse de VHDL

● Compilation de Vhdl

- Pour être simulé, un programme VHDL est
  - ◆ Compilé
  - ◆ "Élaboré" ( $\simeq$ édition de liens). Lors de l'élaboration les opérations élémentaires utilisées sont implémentées par des bibliothèques fournies par l'outil de simulation, leur implémentation peut poser problème.
  - ◆ Simulé. Pour cela il nécessite un "test bench" qui fournit les entrées et l'horloge au composant simulé (stimuli).
- Si il est écrit de manière *synthétisable*, il peut être:
  - ◆ synthétisé (synthèse logique)
  - ◆ simulé après synthèse
  - ◆ placé (placement-routage)
  - ◆ simulé après placement routage.
- Une description destinée à la simulation efficace d'un circuit est très différente d'une description destinée à la réalisation. VHDL synthétisable propose un compromis entre les deux.